

# Processeur Mono-Cycle


Soukarieh Ali – 21113343

# Table de Matiere

<b>PARTIE 1 – UNITE DE TRAITEMENT</b>	<b>3</b>
Unité Arithmétique et Logique	3
Banc de Registres	3
Unité De Traitement – 1.1.2	4
Multiplexeur 2 vers 1	4
Extension de signe	4
Mémoire de données	5
Unité De Traitement – 1.3.1	5
<b>PARTIE 2 - UNITE DE GESTION DES INSTRUCTIONS</b>	<b>7</b>
Unité de Gestion des Instructions	7
<b>PARTIE 3 – UNITÉ DE CONTROL</b>	<b>8</b>
Registre 32 Bits Avec Bit de Commande de Chargement	8
<b>PARTIE 4 – ASSEMBLAGE ET VALIDATION</b>	<b>9</b>
<b>PARTIE 5 – TEST DU PROCESSEUR SUR CARTE FPGA</b>	<b>11</b>
<b>PARTIE 6 – Gestion des Interruptions Externes</b>	<b>12</b>
VIC : Contrôleur d'interruption vectorisé	12
Modification du décodeur d'instruction	12
Modification sur l'unité de gestion des instructions	12
Simulation	13
Test du VIC sur FPGA	14


# PARTIE 1 – UNITE DE TRAITEMENT

## Unité Arithmétique et Logique

 

- $0 + 0 = 0 \Rightarrow$  déclenche le drapeau **Z** puisque la somme est 0.
- $0 - 2 = -2 \Rightarrow$  déclenche le drapeau **N** puisque le résultat est négatif.
- $1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111 + 1 \Rightarrow$  déclenche le drapeau **C** puisque l'ajout de 1 à la valeur maximale d'un nombre binaire non signé entraîne un débordement, revenant à 0.
- $0111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111 + 1 \Rightarrow$  déclenche le drapeau **V** puisque l'ajout de 1 à la valeur positive maximale d'un nombre binaire signé le transforme en nombre le plus négatif, provoquant un débordement du complément à deux.

## Banc de Registres

 


On a configuré **RW**, qui spécifie le registre dans lequel on écrit lorsque **WE** est égal à 1, sur la valeur 3 et on a entré la donnée ABCD1234. On a réglé **RA** et **RB** sur les valeurs 3 et 5 respectivement pour lire ces registres en sortie. Lorsque **WE** est à 0, on est en mode lecture, c'est pourquoi on peut voir ABCD1234 dans le registre 3.

## Unité De Traitement – 1.1.2



Exemple de bon fonctionnement: Au quatrième coup d'horloge, on observe que le registre A prend la valeur 96, résultant de l'addition (**OP** = 000) de sa valeur précédente avec celle du registre B, soit  $48 + 48 = 96$ .

## Multiplexeur 2 vers 1

 

S prend la valeur de A lorsque COM est à 0 et celle de B lorsque COM est à 1, ce qui correspond au comportement attendu du multiplexeur.


## Extension de signe

+ /signextender_tb/E	80	6B		F2		00		7F		80	
+ /signextender_tb/S	FFFFFF80	0000006B		FFFFFFF2		00000000		0000007F		FFFFFF80	

Exemples de bon fonctionnement:


- Quand l'entrée est égale à 107 en décimal (6B en hexadécimal), la sortie est égale à 107 en décimal (0000006B en hexadécimal), ce qui signifie que l'extension de signe a réussi.
- Quand l'entrée est égale à -128 en décimal (80 en hexadécimal), la sortie est égale à -128 en décimal (FFFFFF80 en hexadécimal), ce qui signifie que l'extension de signe a réussi.

## Mémoire de données

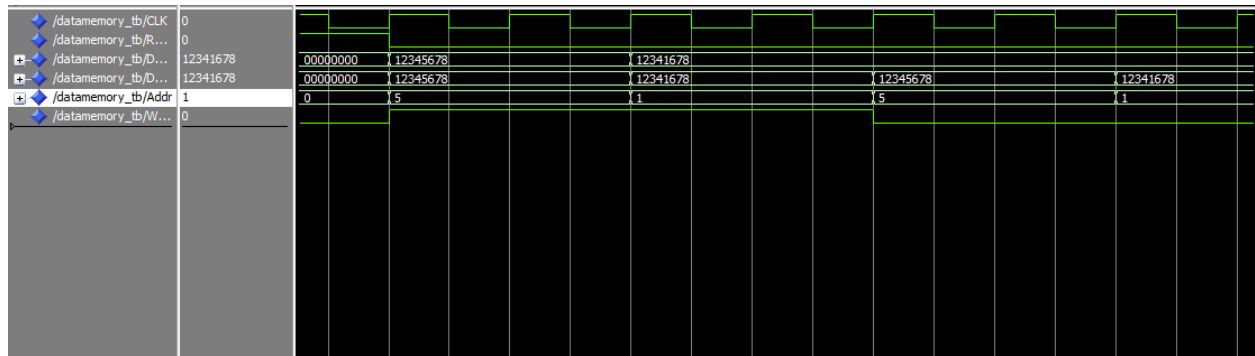

Les valeurs 12345678 et 12341678 sont écrites dans les registres 5 et 1, respectivement. Lorsque **WE** passe à 0 (mode lecture), ces mêmes valeurs se retrouvent dans les registres correspondants.

## Unité De Traitement – 1.3.1

 

Exemples de bon fonctionnement :


- Au deuxième coup de l'horloge dans la simulation VHDL, le signal **Imm** reste défini à "00000001", utilisé pour une opération d'addition avec le contenu du registre pointé par **Ra**. Le signal **Com1** est activé ('1'), indiquant l'utilisation de la valeur immédiate plutôt qu'une valeur de registre

secondaire. L'opération d'addition est spécifiée par le code **OP** réglé sur "000". Simultanément, **RegWr** est également activé ('1'), autorisant l'écriture du résultat de cette addition dans le registre désigné par **Rw**. Ainsi, au cours de ce cycle, la valeur immédiate est additionnée au contenu du registre **Ra**, et le résultat est enregistré dans **Rw**, conformément à la programmation prévue.

- Au sixième coup d'horloge le signal **WrEn** est activé ('1'), indiquant une opération d'écriture en mémoire. Pendant ce cycle, les données stockées dans le registre B sont écrites dans la mémoire à l'adresse 2. Ensuite, au septième coup d'horloge, **WrEn** passe à 0 et **Com2** est activé ('1'), permettant ainsi de lire les données stockées à l'adresse 2 de la mémoire. Nous retrouvons la valeur '0000030', qui est exactement celle attendue.

# PARTIE 2 - UNITE DE GESTION DES INSTRUCTIONS

## Unité de Gestion des Instructions

 

```


result (0):=x"E3A01020";-- 0x0 _main -- MOV R1,#0x20 -- R1 = 0x20
result (1):=x"E3A02000";-- 0x1      -- MOV R2,#0x00 -- R2 = 0
result (2):=x"E6110000";-- 0x2 _loop -- LDR R0,0(R1) -- R0 = DATAMEM[R1]
result (3):=x"E0822000";-- 0x3      -- ADD R2,R2,R0 -- R2 = R2 + R0
result (4):=x"E2811001";-- 0x4      -- ADD R1,R1,#1 -- R1 = R1 + 1
result (5):=x"E351002A";-- 0x5      -- CMP R1,0x2A -- Flag = R1-0x2A, si R1 <= 0x2A
result (6):=x"BAFFFFFFB";-- 0x6      -- BLT loop -- PC =PC+1+(-5) si N = 1
result (7):=x"E6012000";-- 0x7      -- STR R2,0(R1) -- DATAMEM[R1] = R2
result (8):=x"EAffFFF7";-- 0x8      -- BAL main -- PC=PC+1+(-9)
  
```

Initialement, on lit les instructions séquentiellement sans aucun décalage : E3A01020, puis E3A02000, etc. Cependant, une fois que **offset** est réglé à 2 et **nPcSel** à 1, on commence à observer des sauts de décalage + 1 dans la séquence. Par exemple, la cinquième instruction lue devient E2811001, et la huitième instruction lue est E6012000.



## PARTIE 3 – UNITÉ DE CONTROL
 
### Registre 32 Bits Avec Bit de Commande de Chargement




On observe l'entrée F0F0F0F0 en sortie un coup d'horloge plus tard uniquement lorsque WE est mis à 1, ce qui correspond au comportement attendu d'un registre.
 
## PARTIE 4 – ASSEMBLAGE ET VALIDATION

Pour l'assemblage final, j'ai créé une nouvelle version de l'unité de traitement (unite\_de\_traitement.vhd) en ajoutant un registre pour l'affichage et en ajoutant les drapeaux en sortie.

Pour l'initialisation de la mémoire, on affecte à chaque emplacement, de 0 à 63, sa propre adresse transformée en un vecteur logique de 32 bits.



```

0x0 _main : MOV R1,#0x20          ; --R1 <= 0x20
0x1       MOV R2,#0              ; --R2 <= 0
0x2 _loop : LDR R0,0(R1)          ; --R0 <= DATA_MEM[R1]
0x3       ADD R2,R2,R0           ; --R2 <= R2 + R0
0x4       ADD R1,R1,#1           ; --R1 <= R1 + 1
0x5       CMP R1,0x2A            ; -- R1 - 0x2A, mise à jour de N
0x6       BLT loop              ; --branchement à _loop si R1 inferieur a 0x1A
0x7 _end  : STR R2,0(R1)          ; --DATA_MEM[R1] <= R2
0x8       BAL main              ; --branchement à _main
    
```

Dans ce code, on entre dans une boucle où la valeur de R2 est mise à jour à chaque cycle d'horloge en ajoutant la valeur de R1. Cette opération est répétée 10 fois. Ensuite, lorsque R1 atteint la valeur 0x2A (ce qui correspond à 42 en décimal, soit le registre numéro 42 de la mémoire), on passe à l'instruction STR. Cette


instruction transfère le résultat accumulé dans R2 vers le registre 42 et met **RegAff** à 1 qui permet d'afficher cette valeur. Le calcul de la récursion pour déterminer le contenu final de R2 avant le transfert utilise la formule suivante :

$$r2(0) = 0$$

$$r(n) = r(n-1) + 32 + n$$

À la neuvième itération, la valeur de R2 est donc 333 (représentée en hexadécimal par 16D). Ce qui est la valeur affichée.
 
## PARTIE 5 – TEST DU PROCESSEUR SUR CARTE FPGA




Total logic elements    3,006 / 49,760 ( 6 % )

On observe bien la valeur attendue, conforme à celle obtenue lors des simulations.

Le fichier bitstream (cpu.sof) se trouve dans un dossier appelé fichiers\_bitstream.

# PARTIE 6 – Gestion des Interruptions Externes
 
## VIC : Contrôleur d'interruption vectorisé



Lorsque **IRQ0** est à 1, **VICPC** prend la valeur 0x9 au prochain coup d'horloge. Lorsque **IRQ1** est à 1, **VICPC** prend la valeur 0x15 au prochain coup d'horloge. Lorsque **IRQ0** et **IRQ1** sont tous deux à 1, **VICPC** prend la valeur 0x9, montrant la priorité de **IRQ0** sur **IRQ1**. Tant qu'une interruption est en cours, **IRQ** reste à 0.

## Modification du décodeur d'instruction


J'ai ajouté **IRQ\_END** en tant que sortie pour mon décodeur d'instructions, et inclus un cas qui gère lorsque l'instruction est BX. Si l'instruction est BX, **IRQ\_END** prend la valeur 1.

## Modification sur l'unité de gestion des instructions

Dans la conception de "UniteGestionInstructionsInterruptions", j'ai ajouté les signaux d'entrée **IRQ**, **VICPC**, **IRQ\_END**, et les signaux

de sortie **IRQ\_SERV**. J'ai modifié le processus pour gérer efficacement les interruptions. Lorsqu'une interruption est détectée (**IRQ = 1**), le programme copie la valeur de **VICPC** dans **PC** tout en sauvegardant simultanément la valeur actuelle de **PC** dans un registre nommé **LR** (Link Register). Si l'interruption est traitée, le signal **IRQ\_SERV** est mis à '1'; il reste à '0' dans tous les autres cas. Lorsque **IRQ\_END** est actif, **PC** est réinitialisé à la valeur de **LR** plus un, permettant ainsi au programme principal de reprendre son exécution.

## Simulation

 

Pendant la simulation, placer IRQ0 sur 1 entraîne une augmentation de 1 à la sortie, ce qui est cohérent avec le code gérant l'interruption déclenchée par IRQ0.







## Test du VIC sur FPGA

Total logic elements 3,848 / 49,760 ( 8 % )


Etat Initial:

 

Apres IRQ0:

 

Apres IRQ1:

 

On peut voir que lorsqu'on appuie sur le bouton IRQ0, 1 est ajouté à l'état initial, puis 2 supplémentaires sont ajoutés à cette dernière somme lorsque l'on clique sur le bouton IRQ1. C'est le comportement attendu.

Le fichier bitstream (cpu\_interruptions.sof) se trouve dans un dossier appelé.



fichiers\_bitstream.